

班级: _____ 学号: _____ 姓名: _____

实验一：三相交流电路的测量与研究

1.三相负载星形连接电路研究

表 2.1 Y 接负载电路测试数据

测量参数 负载结构		$U_{A'B'}$ (V)	$U_{B'C'}$ (V)	$U_{C'A'}$ (V)	$U_{A'N'}$ (V)	$U_{B'N'}$ (V)	$U_{C'N'}$ (V)	I_A (mA)	I_B (mA)	I_C (mA)	I_N (mA)
三相 三线	负载对称										
	A 相 1 灯										
	A 相 开路										
三相 四线	负载对称										
	A 相 1 灯										
	A 相 开路										

2.三相负载三角形连接电路研究

表 2.2 Δ接负载电路测试数据

测量参数 负载结构		I_A (mA)	I_B (mA)	I_C (mA)	$I_{A'B'}$ (mA)	$I_{B'C'}$ (mA)	$I_{C'A'}$ (mA)	$U_{A'B'}$ (V)	$U_{B'C'}$ (V)	$U_{C'A'}$ (V)
负载对称										
$A'B'$ 相 1 灯										
$A'B'$ 相开路										
AA' 开路										

3.用功率计测量交流电路的电参数

表 2.3 正弦交流电路功率的测量（线电压）

测量参数 负载结构		U_I (V)	I (mA)	P (W)	Q (Var)	S (VA)	$\cos \varphi$
HA1、 HA2 灯全亮							
断开 S, 灯 HA1 灭, 灯 HA2 亮							

班级: _____ 学号: _____ 姓名: _____

实验二：正弦稳态交流电路的测量与研究

1. 感抗频率特性研究

表 1.1 感抗的频率特性数据表

正弦波频率 /kHz	电阻电压 /V	电感电压 /V	电阻电流 /A	感抗计算值 / Ω	感抗理论值 / Ω (预习)	相对误差

2. 容抗频率特性研究

表 1.2 容抗的频率特性数据表

正弦波频率 /kHz	电阻电压 /V	电容电压 /V	电阻电流 /A	容抗计算值 / Ω	容抗理论值 / Ω (预习)	相对误差
12						
400						

班级: _____

学号: _____

姓名: _____

1. 测量 RLC 串联电路的通用谐振曲线

表 1.3 通用谐振曲线测量数据

频率 f / kHz				$f_1 =$			$f_0 =$			$f_2 =$			
电压 U_0 / V	0.10												0.10
电流 I / mA													

2. 观测 RLC 串联电路的谐振现象

表 1.4 RLC 串联谐振的实验数据

待测量/频率	截止频率 f_1	谐振频率 f_0	截止频率 f_2
f / kHz			
U_L / V			
U_c / V			
U_0 / V			
$U_R = 2U_0 / \text{V}$			
Q			

班级: _____ 学号: _____ 姓名: _____

3. 测量感抗频率特性 (进阶选做)

表 1.5 感抗的频率特性数据表




正弦波频率 /kHz	电阻电压 /V	电感电压 /V	电阻电流 /A	感抗计算值 / Ω	感抗理论值 / Ω (预习)	相对误差
12						
400						

班级: _____ 学号: _____ 姓名: _____

实验三：动态电路测量与研究

1. 观测一阶电路在方波激励下的响应，测量时间常数




表 3.1 一阶 RC 电路响应曲线及参数测量

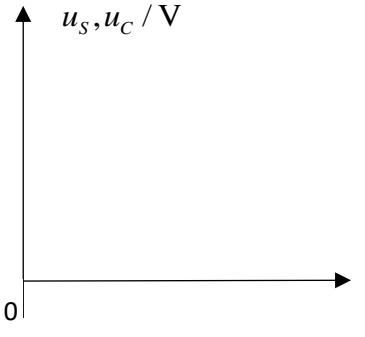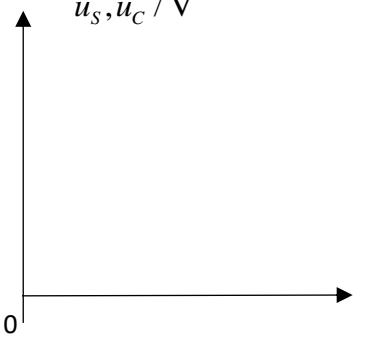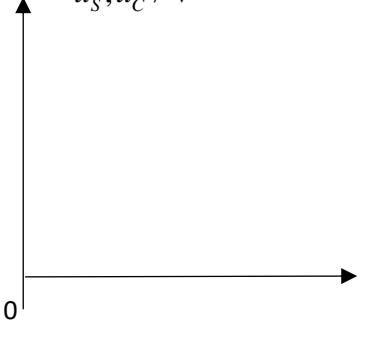
电路序号	电路波形	电路参数及测量值
1		$R = 500 \Omega ; C = 0.1 \mu\text{F}$ $u_{C\max} = \quad , u_{S\max} = \quad$ $\tau = \quad , u_C(\tau) = \quad$
2		$R = 1k\Omega ; C = 0.1 \mu\text{F}$ $u_{C\max} = \quad , u_{S\max} = \quad$ $\tau = \quad , u_C(\tau) = \quad$
3		$R = 500 \Omega ; C = 0.2 \mu\text{F}$ $u_{C\max} = \quad , u_{S\max} = \quad$ $\tau = \quad , u_C(\tau) = \quad$

班级: _____ 学号: _____ 姓名: _____

2.二阶电路暂态响应性能研究

表 3.2 二阶 RLC 串联电路暂态响应曲线及参数测量

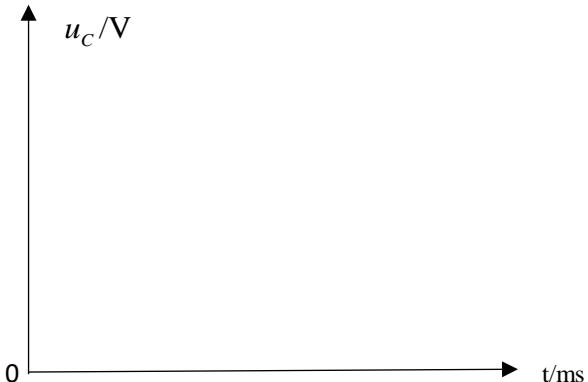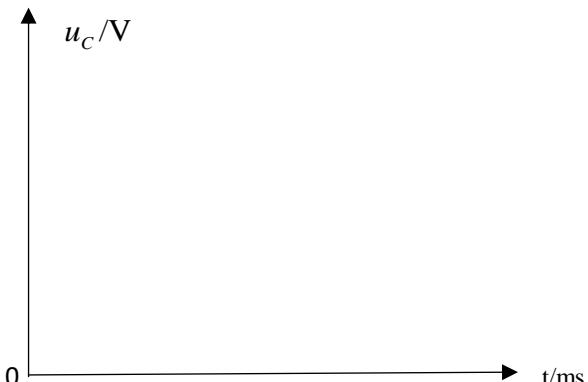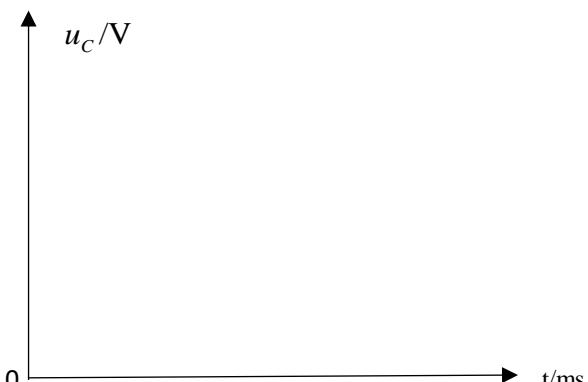响应状态	波形曲线	电路参数
过阻尼		$R =$ $L = 1\text{mH}$ $C =$
临界阻尼		$R =$ $L = 1\text{mH}$ $C =$
欠阻尼		$R =$ $L = 1\text{mH}$ $C =$ $U_{C\max} =$

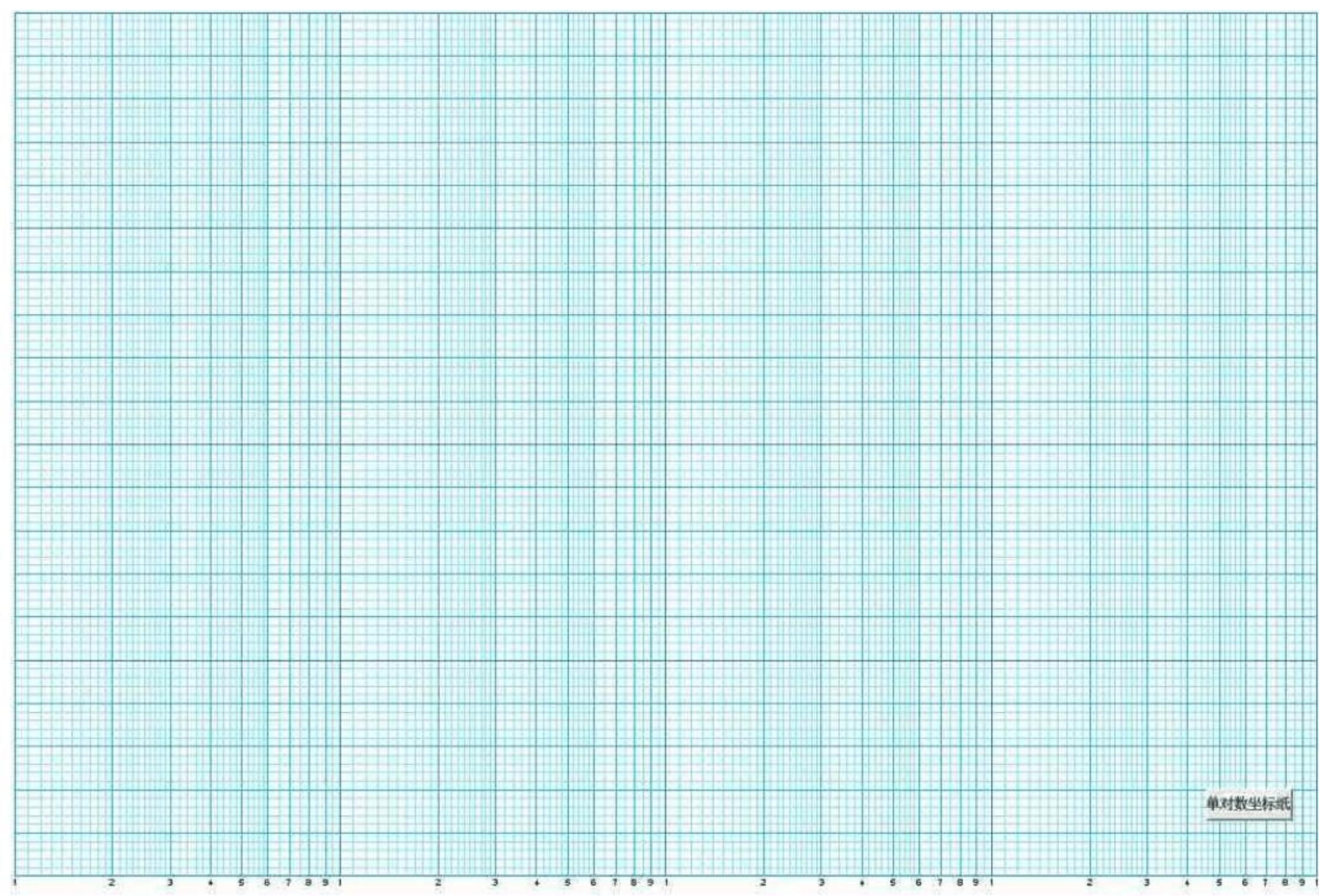

单对数坐标纸

